

# **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ**

*Лектор:*

*к.ф.-м.н., асс.профессор Алимгазинова Назгуль Шакаримовна*


## 5 лекция. Связанные цепи

Электрические цепи называют *связанными*, если при изменениях параметров и физических величин в одной цепи возникает изменение физических величин в другой цепи.

$$k = \sqrt{k_1 k_2}$$

*Коэффициент связи*

*По виду связи*

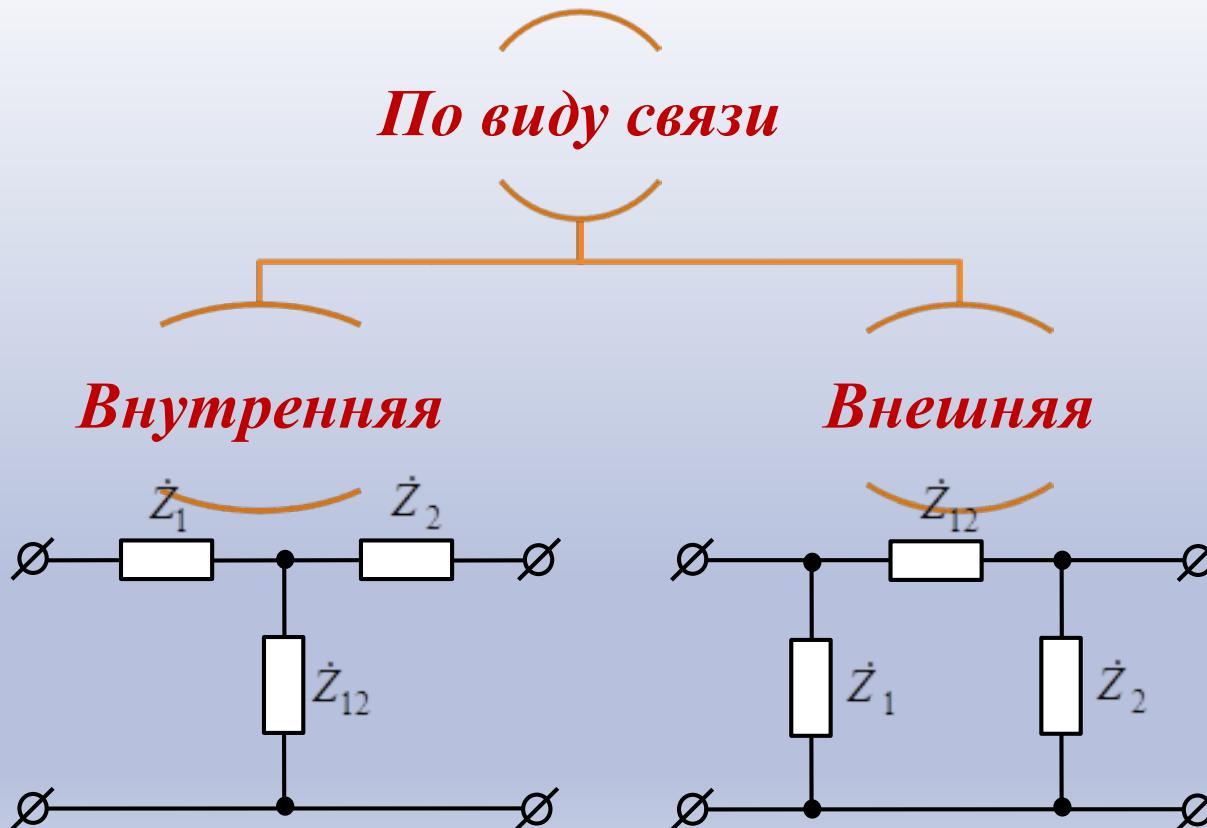



*По виду  
используемого  
элемента связи*

*магнитная*

*электрическая*

*комбинированная*

*гальваническая*

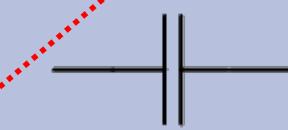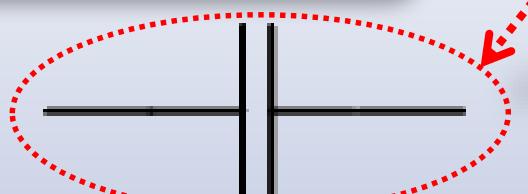

## МАГНИТНАЯ СВЯЗЬ

Две или более индуктивных катушек будут связанными, если изменения тока одной из катушек вызывает появление ЭДС в остальных.


$$u_2 = -e_2 = M \frac{di_1}{dt},$$

где  $i_1$  - ток первой индуктивной катушки,  $u_2$  - наводимое напряжение второй индуктивной катушки,  $e_2$  - наведенная ЭДС второй индуктивной катушки,  $M$  - коэффициент пропорциональности.

*Явление наведения ЭДС в какой-либо индуктивной катушке при изменении тока другой индуктивной катушки называется взаимоиндукцией, а наведенная ЭДС – ЭДС взаимоиндукции.* В расчётах чаще используется напряжение, компенсирующее эту ЭДС.

*Коэффициент пропорциональности между током, протекающим по одной индуктивной катушке и магнитным потоком, сцепленным с витками другой индуктивной катушки называется взаимной индуктивностью  $M$ .* Единица измерения [Гн]. Значение взаимной индуктивности зависит от направления магнитных потоков. Направление магнитного потока в свою очередь зависит от направления намотки катушки, поэтому в схемах следует отмечать разметку начала и концов обмотки ( $\bullet$ ,  $\Delta$ ,  $\star$ ).

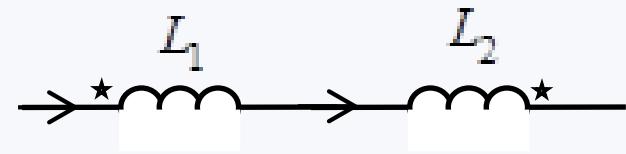Если токи в обеих обмотках индуктивных катушек (первой и второй) направлены относительно помеченных зажимов одноименно, то такое включение катушек называется согласным, при этом магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции складываются, а  $M > 0$



Если токи в обеих обмотках индуктивных катушек (первой и второй) направлены навстречу друг к другу, то такое включение катушек называется встречным, при этом  $M < 0$ .

$$k_1 = \frac{(U_{L2})_{XX}}{U_{L1}}$$

$$k_2 = \frac{(U_{L1})_{XX}}{U_{L2}}$$

Коэффициент связи

$$k = \sqrt{k_1 k_2}$$

Поток рассеяния

$$\sigma = 1 - k^2$$

*Полная связь*

$$k = 1$$

$$\sigma = 0$$

*Нет связи*


$$k = 0$$

$$\sigma = 1$$

# Магнитная связь

индуктивная  
(трансформаторная)


кондуктивная  
(автотрансформаторная)

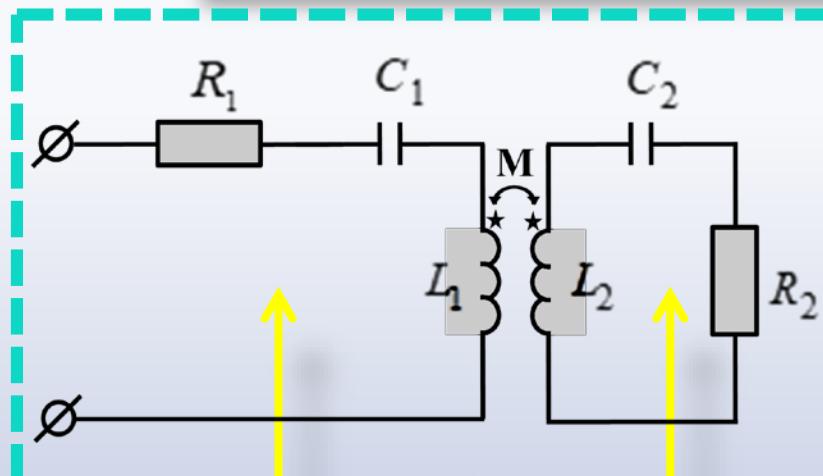

$$k_1 = \frac{M}{L_1}$$

$$k_2 = \frac{M}{L_2}$$
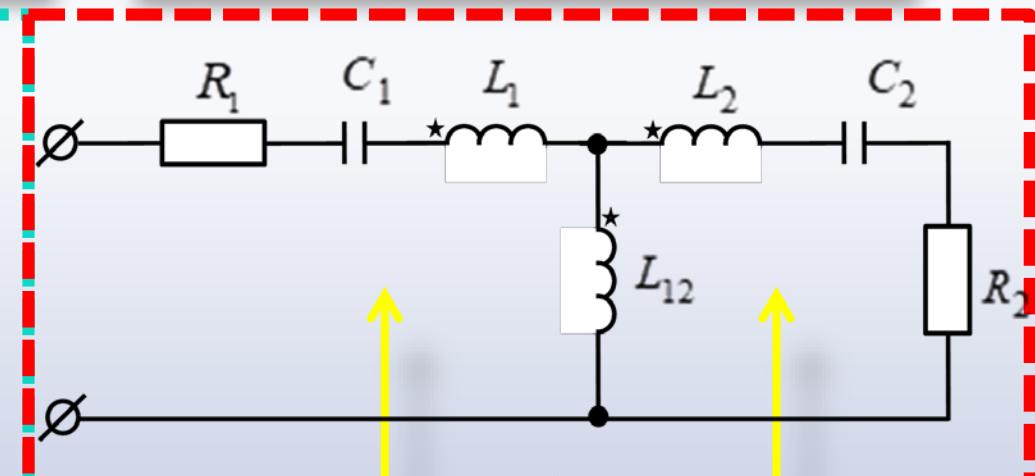
$$k = \sqrt{k_1 k_2} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}.$$




$$k_1 = \frac{L_{12}}{L_1 + L_{12}}$$

$$k_2 = \frac{L_{12}}{L_2 + L_{12}}$$

$$k = \sqrt{k_1 k_2} = \frac{L_{12}}{\sqrt{(L_1 + L_{12})(L_2 + L_{12})}}.$$

# Электрическая связь


## Емкостная внутренняя

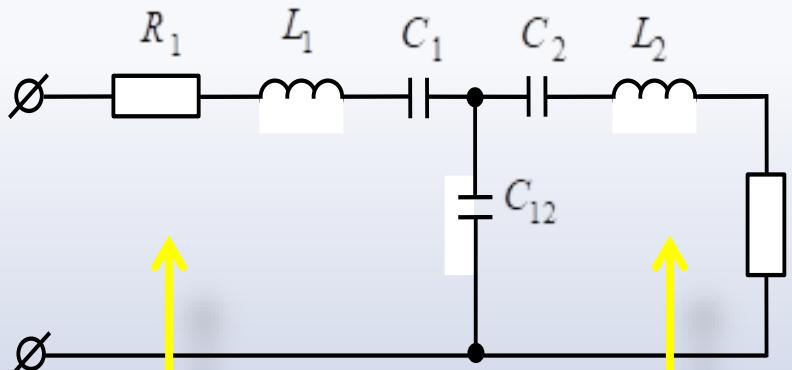

$$k_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_{12}}$$

$$k = \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{\sqrt{(C_1 + C_{12})(C_2 + C_{12})}}$$

## Емкостная внешняя

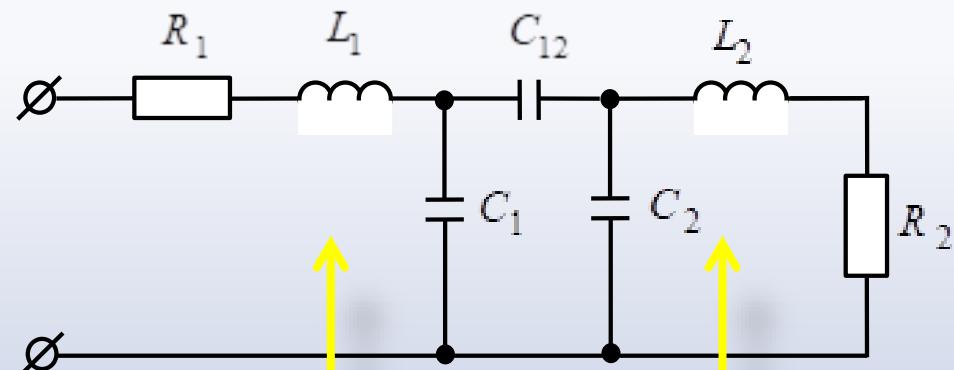


$$k_1 = \frac{C_{12}}{C_1 + C_{12}}$$

$$k = \sqrt{k_1 k_2} = \frac{C_{12}}{\sqrt{(C_1 + C_{12})(C_2 + C_{12})}}$$


# Комбинированная связь

индуктивно-емкостная

кондуктивно-емкостная

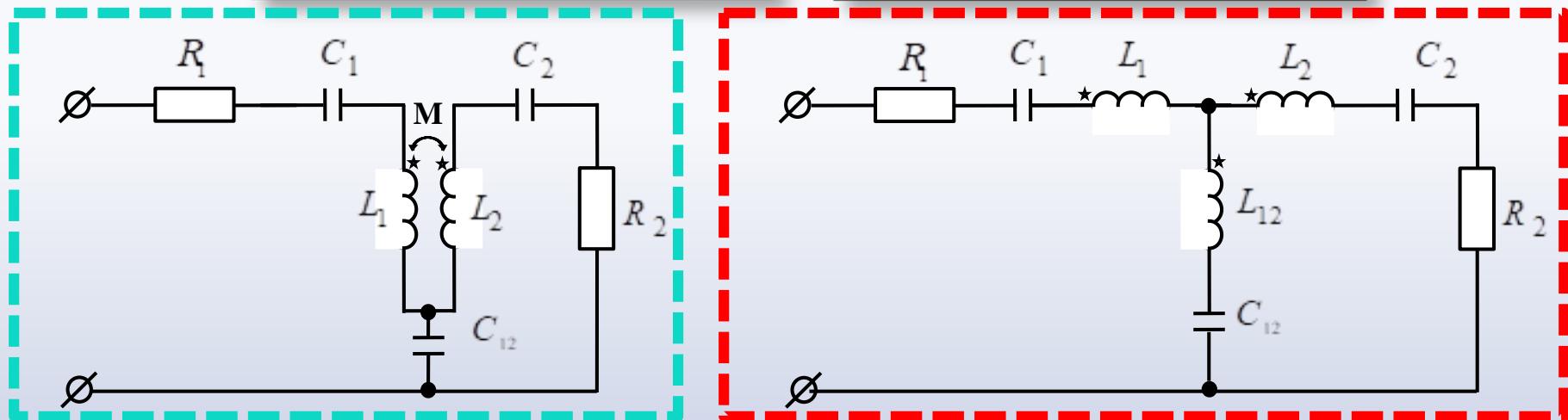


# Гальваническая связь

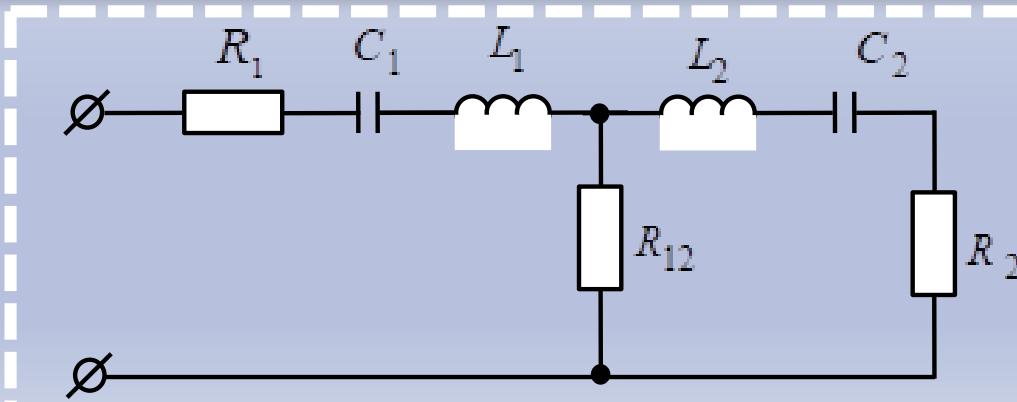

# МАГНИТНАЯ СВЯЗЬ.
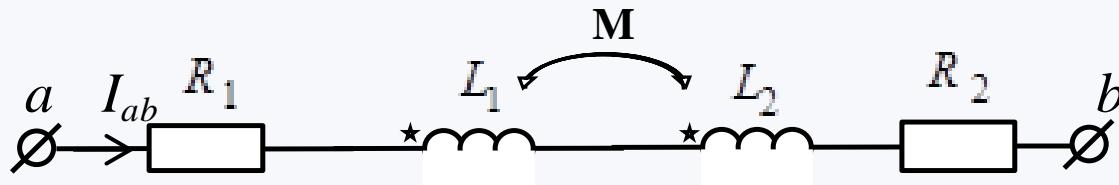
## Последовательное соединение индуктивно-связанных элементов



$$u = u_{R1} + u_{L1} + u_{12} + u_{21} + u_{L2} + u_{R2}$$

$$u_{R1} = iR_1$$

$$u_{L1} = L_1 \frac{di}{dt}$$

$$u_{12} = M_{12} \frac{di}{dt}$$

$$u_{21} = M_{21} \frac{di}{dt}$$

$$u_{L2} = L_2 \frac{di}{dt}$$

$$u_{R2} = iR_2$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$

$$u = i(R_1 + R_2) + \frac{di}{dt}(L_1 + L_2 \pm 2M).$$

$$R_{\text{экв}} = R_1 + R_2, \quad L_{\text{экв}} = L_1 + L_2 \pm 2M.$$

$$\dot{U}=\dot{U}_{R1}+\dot{U}_{L1}+\dot{U}_{12}+\dot{U}_{21}+\dot{U}_{L2}+\dot{U}_{R2},$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{R1}&=iR_1,\;\;\dot{U}_{L1}=\dot{I}\cdot j\omega L_1,\;\;\dot{U}_{12}=\dot{I}\cdot j\omega M,\\ \dot{U}_{R2}&=iR_2,\;\;\dot{U}_{L2}=\dot{I}\cdot j\omega L_2,\;\;\dot{U}_{21}=\dot{I}\cdot j\omega M,\\ \dot{X}_{L1}&=j\omega L_1,\;\;\dot{X}_{L2}=j\omega L_2\quad\quad\boxed{\dot{Z}_M=j\omega M}.\end{aligned}$$


$$\dot{U}=\dot{I}\big[\big(R_1+R_2\big)+j\omega\big(L_1+L_2\pm2M\big)\big]$$

$$\dot{Z}=\big(R_1+R_2\big)+j\omega\big(L_1+L_2\pm2M\big)=R_{\varepsilon\kappa\epsilon}+j\omega L_{\varepsilon\kappa\epsilon}=R_{\varepsilon\kappa\epsilon}+jx_{\varepsilon\kappa\epsilon}.$$

$$L_{согласное}=L_1+L_2+2M\,,\quad L_{встречное}=L_1+L_2-2M$$

$$M=\frac{L_{согласное}-L_{встречное}}{4}.$$
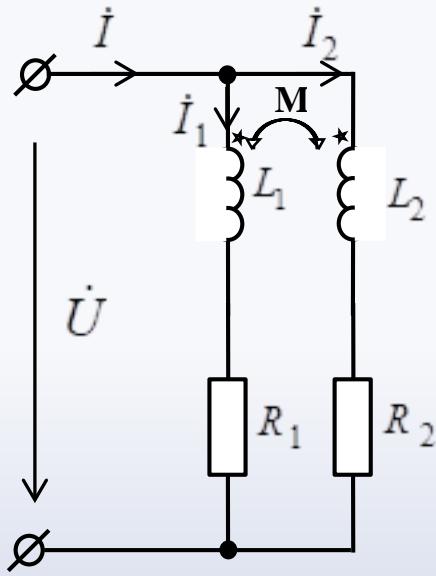
## Параллельное соединение индуктивно-связанных элементов



$$\begin{cases} \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2, \\ \dot{U} = \dot{I}_1 \dot{Z}_1 + \dot{I}_2 \dot{Z}_M, \\ \dot{U} = \dot{I}_2 \dot{Z}_2 + \dot{I}_1 \dot{Z}_M. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \dot{Z}_1 &= R_1 + jX_{L1} = R_1 + j\omega L_1, \\ \dot{Z}_2 &= R_2 + jX_{L2} = R_2 + j\omega L_2, \\ \dot{Z}_M &= j\omega M. \end{aligned}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}(\dot{Z}_2 - \dot{Z}_M)}{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2 - \dot{Z}_M^2}, \quad \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}(\dot{Z}_1 - \dot{Z}_M)}{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2 - \dot{Z}_M^2}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2 - \dot{Z}_M^2} (\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 - 2\dot{Z}_M).$$

$$R_1 = R_2 = 0$$

$$L_{\text{экв}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \mp 2M}.$$