Жиілік түрлендіргіштері. Тікелей және жанама жиілік түрлендіргіштері

Частотный преобразователь (или преобразователь частоты) — это устройство, которое позволяет изменять частоту переменного тока, подаваемого на нагрузку. Он используется в различных приложениях для регулировки скорости вращения асинхронных и синхронных двигателей, а также для управления другими электрическими системами, где важен контроль за частотой.

Частотные преобразователи могут быть классифицированы по разным признакам, включая принцип работы и конструкцию. Одним из ключевых отличий является то, как преобразователь работает с сигналом (первичным переменным током).

Типы частотных преобразователей

1.Прямые частотные преобразователи (циклоконвертеры): Прямые преобразователи преобразуют переменный ток (AC) на входе в переменный ток с другой частотой на выходе без промежуточного этапа выпрямления в постоянный ток.

2. Принцип работы:

- 1. Входной переменный ток преобразуется в выходной переменный ток непосредственно.
- 2. Применяется управление с помощью тиристоров или других полупроводниковых приборов.
- 3. Эти преобразователи не используют промежуточную выпрямляющую стадию, а изменения частоты происходят непосредственно.

3.Применение:

- 1. Используются в крупных установках, где требуется низкочастотное преобразование, например, в металлургии (управление валками).
- 2. Питание для асинхронных двигателей при низких частотах.

Преимущества:

- •Простой и эффективный принцип работы.
- •Применяются в мощных и высокоскоростных установках.

Недостатки:

- •Ограниченный диапазон частот (обычно до 50 Гц).
- •Высокие гармонические искажения.
- •Требуют сложных фильтров для уменьшения искажений.

Косвенные частотные преобразователи (инверторные преобразователи): Эти преобразователи сначала выпрямляют переменный ток в постоянный, а затем преобразуют постоянный ток обратно в переменный с регулируемой частотой.

Принцип работы:

- 1.Переменный ток на входе преобразуется в постоянный (AC \rightarrow DC).
- 2.Постоянное напряжение сглаживается (с помощью конденсаторов или индуктивностей).
- 3.3 атем преобразуется обратно в переменный ток с нужной частотой и амплитудой (DC \rightarrow AC).

Применение:

- •Часто используются в промышленных системах управления двигателями, например, в насосах, вентиляторах, кондиционерах и системах HVAC.
- •Используются для питания синхронных и асинхронных двигателей.

Преимущества:

- •Более широкий диапазон частот (от 0 до 400 Гц и более).
- •Высокая точность контроля выходной частоты.
- •Низкий уровень гармонических искажений благодаря использованию фильтров и методов ШИМ.

Недостатки:

- •Более сложная конструкция.
- •Стоимость оборудования выше из-за дополнительного оборудования (например, фильтры, транзисторы).

Основные функции частотного преобразователя

- **1.Регулирование скорости вращения двигателя:** Частота питающего напряжения определяет скорость вращения асинхронного двигателя. Увеличение или уменьшение частоты позволяет изменять скорость двигателя.
- **2.Контроль момента:** Частотные преобразователи позволяют обеспечивать необходимый момент вращения, даже при низкой скорости, что важно для многих технологических процессов.
- **3.Энергосбережение:** Частотные преобразователи позволяют избежать потерь энергии, которые возникают при использовании механических способов регулировки скорости, например, дросселирования.
- **4.3ащита двигателя:** Устройство защищает двигатель от перегрузок, перегрева, короткого замыкания и других аварийных ситуаций.

Принцип работы частотного преобразователя

Частотный преобразователь состоит из нескольких ключевых этапов преобразования энергии:

1. Выпрямитель (AC/DC):

- •Преобразует переменное напряжение сети в постоянное.
- •Используются диоды или тиристоры для формирования постоянного напряжения.

2. Интермедиатная цепь (звено постоянного тока):

- •Постоянное напряжение сглаживается с помощью конденсаторов или фильтров. На этом этапе устраняются колебания и пульсации.
- •В этой части может применяться управление запасенной энергией, что позволяет компенсировать нестабильность питающей сети.

3. Инвертор (DC/AC):

- •Преобразует постоянное напряжение обратно в переменное с требуемой частотой и амплитудой.
- •В качестве силовых ключей применяются транзисторы IGBT, MOSFET или тиристоры.
- •Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) используется для формирования синусоидального выходного напряжения с заданной частотой.

Типы частотных преобразователей

1.По принципу преобразования:

- **1. Векторные преобразователи:** обеспечивают точный контроль момента и скорости, подходят для сложных промышленных процессов.
- **2. Скалярные преобразователи:** регулируют частоту и напряжение без учета динамических параметров двигателя. Просты и дешевы.

2.По применению:

- 1. Преобразователи для насосов и вентиляторов (простое управление).
- 2. Приводы для лифтов (точность и плавность хода).
- 3. Приводы для конвейеров и станков (высокая точность управления).

3.По диапазону мощности:

- 1. Низкомощные (до 1 кВт): для бытовых нужд.
- 2. Средней мощности (1-500 кВт): для небольших промышленных применений.
- 3. Высокомощные (500+ кВт): для тяжелой промышленности, включая металлургию и энергетику.

Основные режимы работы

- **1.Управление частотой:** Частотный преобразователь изменяет частоту выходного напряжения, что прямо пропорционально влияет на скорость вращения двигателя.
- **2.Регулирование напряжения:** Для поддержания оптимальной работы двигателя частотный преобразователь автоматически изменяет амплитуду выходного напряжения в зависимости от частоты (V/f управление).
- **3.Торможение:** При необходимости быстрой остановки двигателя энергия может возвращаться обратно в сеть (рекуперация) или рассеиваться через тормозной резистор.

Преимущества частотных преобразователей

- **1.Плавный пуск двигателя:** Уменьшается пусковой ток, что позволяет избежать механических нагрузок и электрических скачков.
- **2.Энергосбережение:** Особенно эффективно для насосов и вентиляторов, где требуется регулирование скорости в зависимости от нагрузки.
- **3.Универсальность:** Частотные преобразователи подходят для асинхронных, синхронных и даже постоянных двигателей.
- 4.Продление срока службы оборудования: Плавное изменение частоты уменьшает износ механических частей.

Применение частотных преобразователей

1.Промышленность:

1. Управление конвейерами, насосами, вентиляторами, лифтами, станками.

2. Энергетика:

1. Управление насосами в гидроэлектростанциях, вентиляторами в ТЭЦ.

3.Транспорт:

1. Электропоезда, трамваи, метрополитен.

4.Быт:

1. Кондиционеры, отопительные системы, насосы для водоснабжения.

Недостатки

- 1.Стоимость: Высокая цена частотных преобразователей по сравнению с механическими способами регулирования.
- **2.Сложность эксплуатации:** Требуется специальная настройка и обучение персонала.
- **3.Помехи:** Частотные преобразователи могут создавать электромагнитные помехи в сети, что требует применения фильтров.


Преобразователь частоты (VFD) — это устройство, используемое для управления скоростью вращения асинхронного двигателя за счет изменения частоты подаваемого напряжения. Такие устройства также называют АС-драйвами или частотными приводами.




VFD широко применяются в различных отраслях промышленности, особенно в HVAC (системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Например, их используют для регулирования скорости компрессоров в холодильных системах, что позволяет точно соответствовать текущему спросу на охлаждение и существенно экономить энергию.



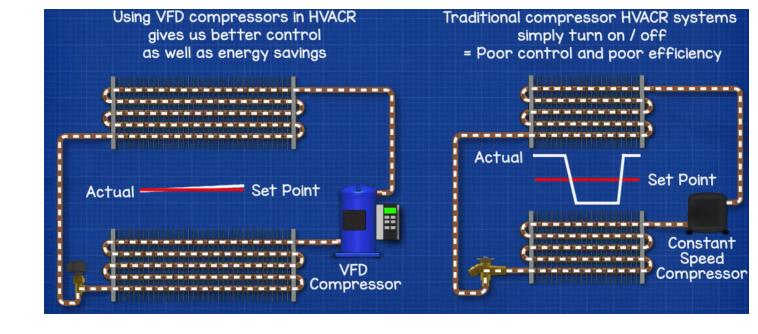- •Расшифровка: Variable Frequency Drive.
- •Альтернативные названия: AC drives, variable speed drives.
- •Основная функция: управление скоростью вращения АС-двигателя.
- •Примеры применения:
 - Управление скоростью компрессора в системах охлаждения.
 - Управление насосами и вентиляторами в HVAC-системах.



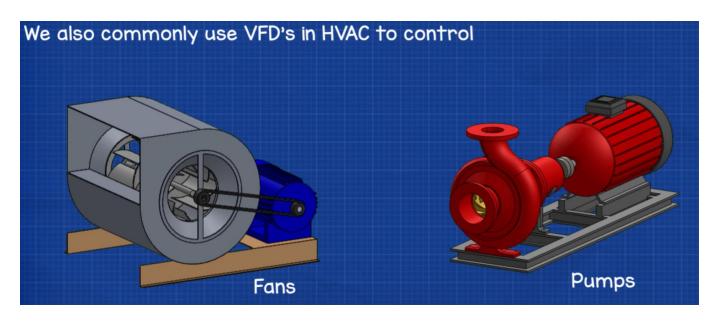

Проблема традиционных методов

- •Недостатки фиксированной скорости компрессоров:
 - Высокий пусковой ток.
 - Плохой контроль.
 - Низкая энергоэффективность.


Принцип работы VFD


1.Основная идея

1. Изменение частоты электроэнергии для управления скоростью двигателя.

2.Основы электричества

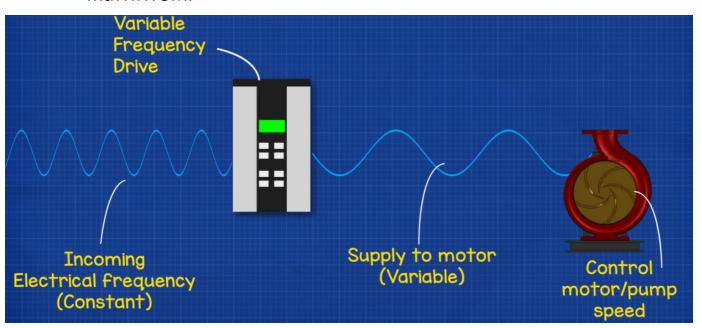
- 1. Разница между DC (постоянным током) и AC (переменным током).
 - 1. DC: одиннаправленный поток электронов, плоская линия на осциллографе.
 - 2. АС: постоянное изменение направления потока, форма синусоиды.
- 2. Источник АС: генераторы с вращающимся магнитом.



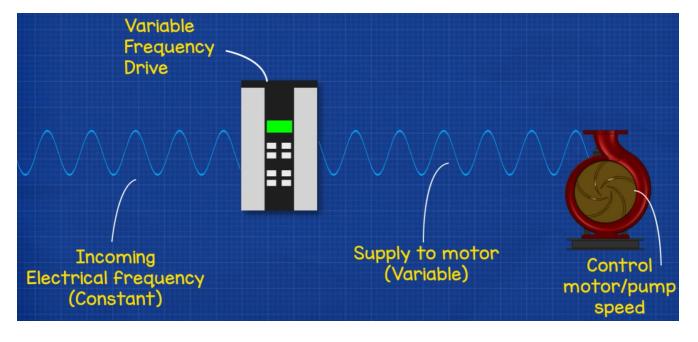

Частота и фазы электричества

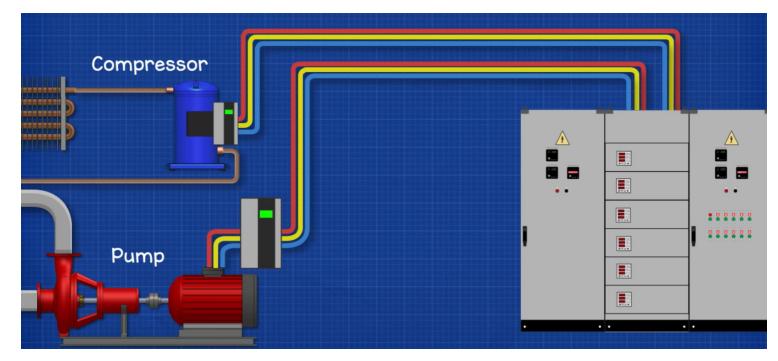- •Определение частоты (Гц) сколько раз синусоида повторяется за секунду.
- •Различия в стандартах: 50 Гц (Европа) и 60 Гц (США).
- •Разница между однофазным и трехфазным током:
 - Трехфазный ток: три синусоиды с фазовым сдвигом.
 - Преимущество трех фаз: более равномерная подача мощности.








Структура VFD

Входная часть: Преобразователь (Rectifier)

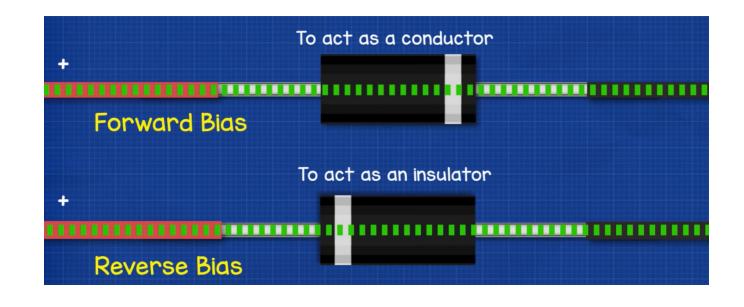- 1. Используются диоды для преобразования AC в DC.
- 2. Объяснение потока тока через диоды.
- 3. Результат: "грубый" постоянный ток с пульсациями.




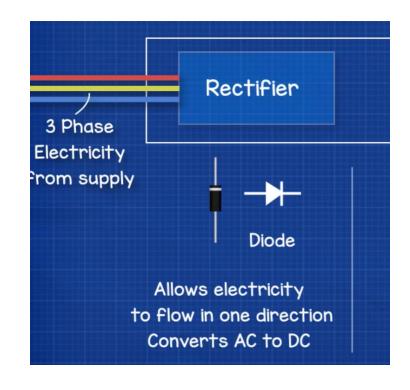


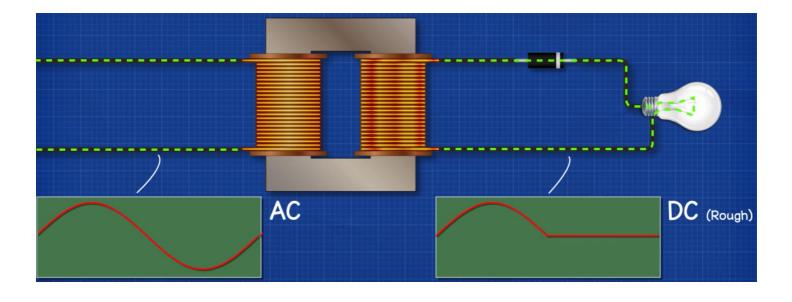


Структура VFD DC-шина (DC Bus)

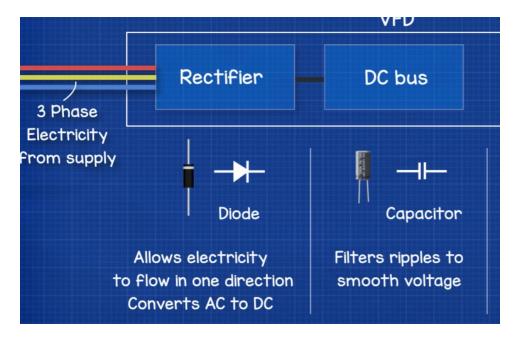- 1. Используются конденсаторы или индуктивности для сглаживания пульсаций.
- 2. Итог: чистый, стабильный DC-ток.




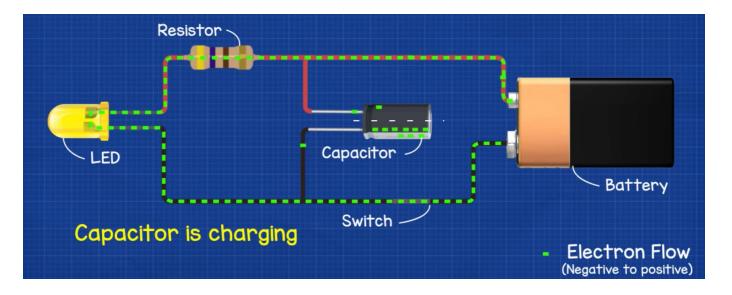


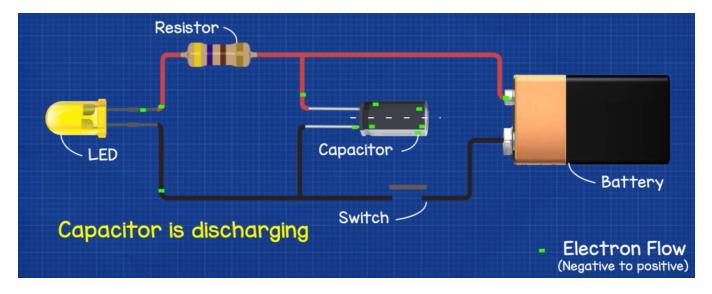

Структура VFD Инвертор

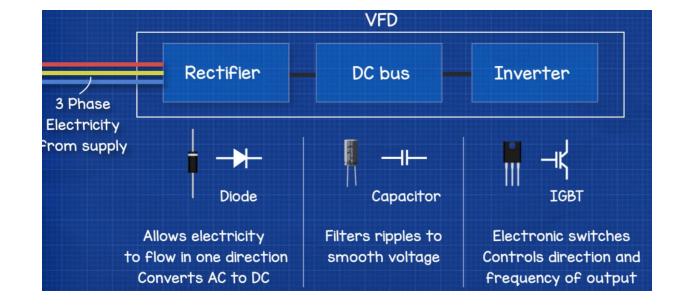- 1. Используются IGBT (инверторные транзисторы) для преобразования DC обратно в AC.
- 2. Пример работы с переключателями для создания переменного тока.



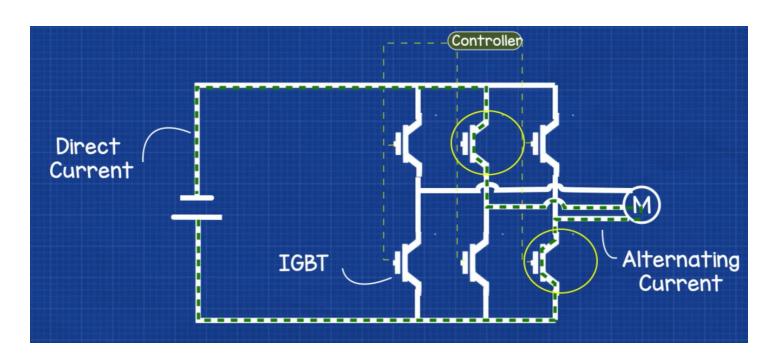

Реализация переменной частоты

- •Описание процесса работы инвертора:
 - Открытие и закрытие пар переключателей для создания синусоиды.
 - Управление частотой выходного сигнала для регулирования скорости двигателя.

