

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лектор:


к.ф.-м.н., асс.профессор Алимгазинова Назгуль Шакаримовна

Закон Ома




Georges OHM
1787-1854

1789-1854
SAMO SEPROD

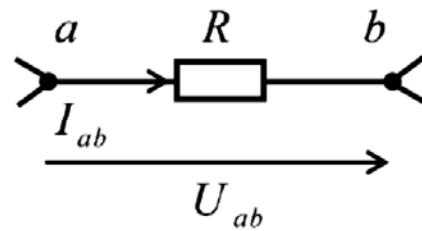

а)

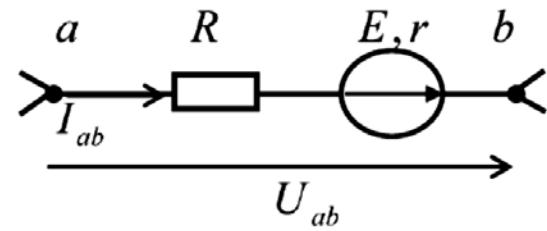


б)

$$I_{ab} = \frac{U_{ab}}{R} = \frac{\varphi_a - \varphi_b}{R}$$


$$I_{ab} = \frac{U_{ab} + E}{R + r} = \frac{\varphi_a - \varphi_b + E}{R + r}$$

Законы Кирхгофа

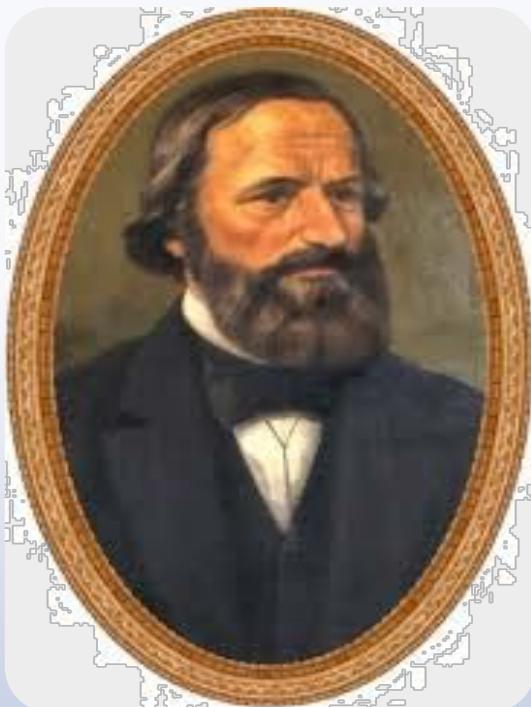

I-ый закон


$$\sum_k I_k = 0 .$$

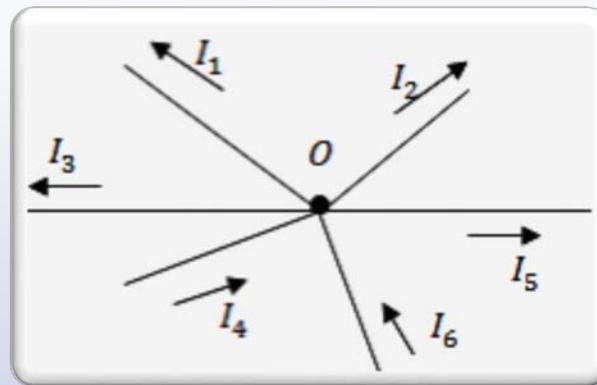

II-ой закон

$$\sum_{k,l} I_k R_l = \sum_m E_m .$$

$$\sum_k U_k = 0$$

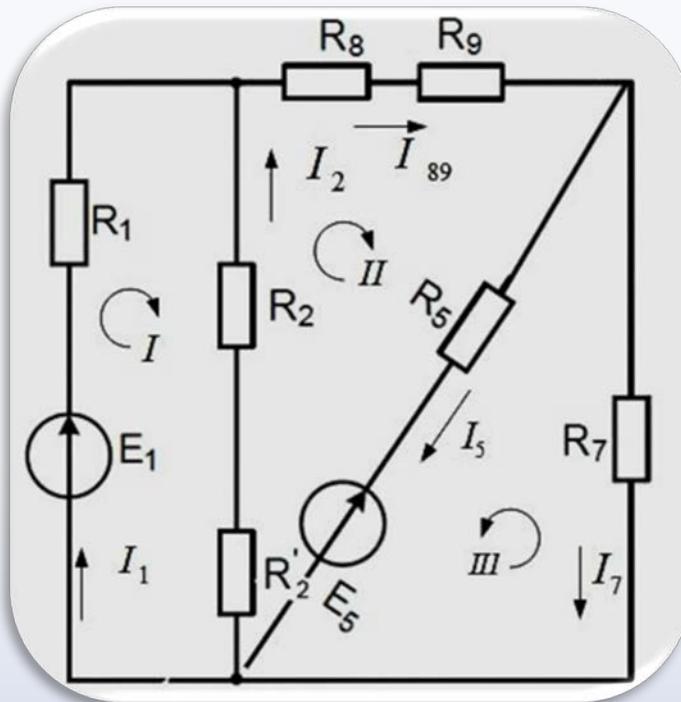


Баланс мощностей

$$\sum_{k=1}^n I_k^2 R_k = \sum_{k=1}^m E_k I_k + \sum_{k=1}^l U_{ab} J_k$$

Методы анализа линейных электрических цепей

Применение законов Ома и Кирхгофа

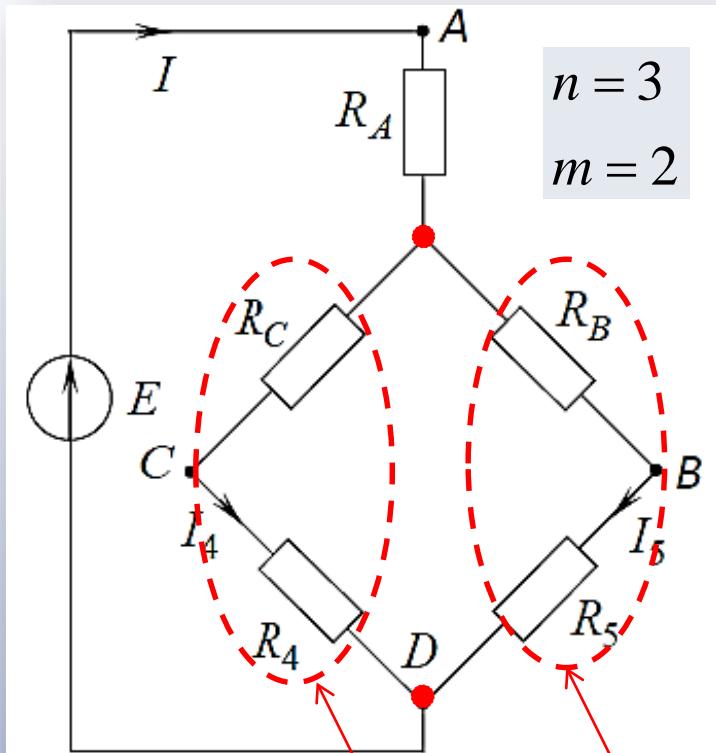

$$R_{\text{экв}} = R_A + ((R_C + R_4) \parallel (R_B + R_5))$$

Этапы применения закона Ома:

1. Определяем количество узлов (m) и ветвей (n) цепи.
2. Производим эквивалентное преобразование схемы (учитывая условия задачи). Задаем произвольно условно-положительные направления истинных токов в каждой ветви, обозначаем узлы.
3. Определяем эквивалентные параметры цепи.
4. Используя закон Ома рассчитываем искомые величины.

$$I = \frac{E}{R_A + \frac{(R_C + R_4)(R_B + R_5)}{R_C + R_4 + R_B + R_5}}$$

Этапы применения законов Кирхгофа:


1. Определяем количество узлов - m , ветвей - n и ветвей, содержащих источники тока - n_{IT} . По ним определяем число независимых контуров по формуле: $k = n - m - n_{IT} + 1$.

2. Именуем каждый узел (a, b, c, \dots) и контур (I, II, \dots). На электрической схеме указываем произвольно условно-положительные направления истинных токов во всех ветвях (I_1, I_2, \dots, I_n) и направления обхода контуров.

3. Для $(m - 1)$ узлов записываем уравнения по первому закону Кирхгофа.

4. Для k контуров записываем уравнения по второму закону Кирхгофа.

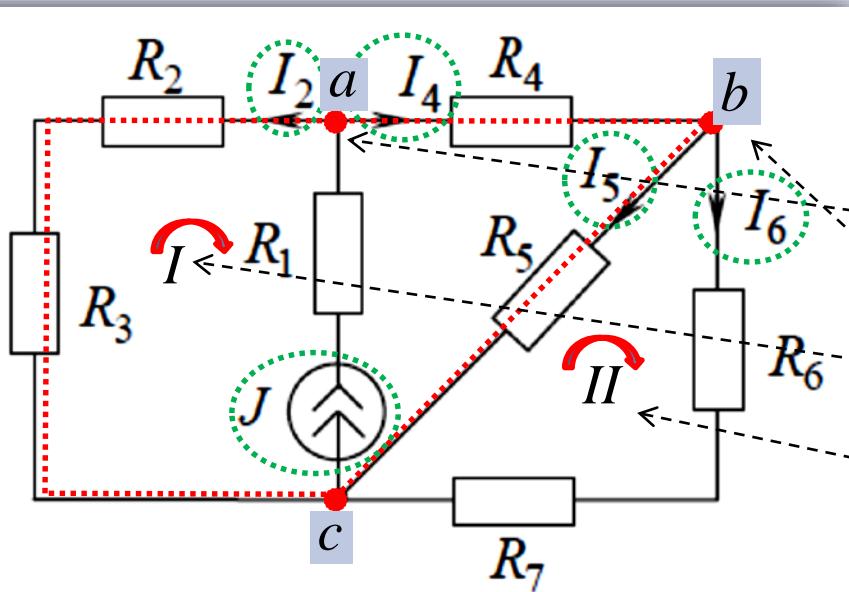5. Решаем составленную систему уравнений. Находим неизвестные истинные токи в ветвях.




$$n = 5; \ m = 3; \ n_{IT} = 1; \ k = 5 - 3 - 1 + 1 = 2$$

$$\begin{cases} J - I_2 - I_4 = 0; \\ I_4 - I_5 - I_6 = 0; \\ -I_2 \cdot (R_2 + R_3) + I_4 \cdot (R_4) + I_5 \cdot (R_5) = 0; \\ -I_5 \cdot (R_5) + I_6 \cdot (R_6 + R_7) = 0. \end{cases}$$

1. Метод контурных токов

Этапы применения МКТ:

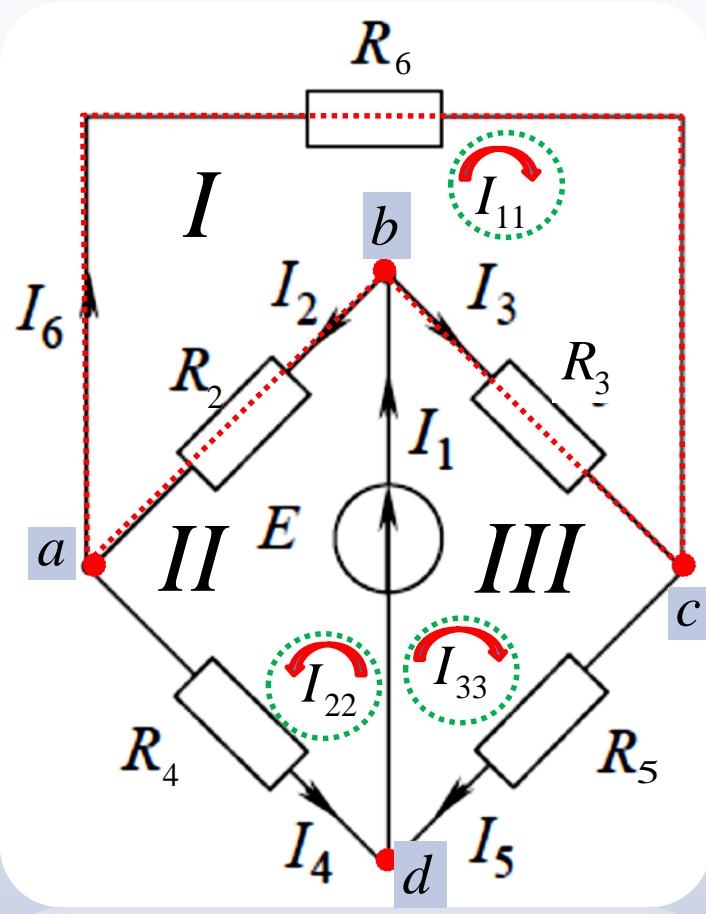1. Определяем количество узлов - m , ветвей - n и ветвей, содержащих источники тока - $n_{ИТ}$. По ним определяем число независимых контуров по формуле: $k = n - m - n_{ИТ} + 1$.
2. Задаем произвольно условно-положительные направления истинных токов в каждой ветви. Обозначаем независимые контура.
3. Предполагаем, что через все элементы заданного контура протекает только один контурный ток. Контурные токи обозначаем как $I_{11}, I_{22}, \dots, I_{kk}$, где k соответствует номеру контура. Задаем произвольно условно-положительные направления контурных токов в независимых контурах. Контуры выбираем так, чтобы они не включали в себя ветви с источниками тока. Ветви с источниками тока J образуют свои контуры с заданными токами.
4. Составляем $k = n - m - n_{ИТ} + 1$ уравнений по второму закону Кирхгофа для выбранных контуров с контурными токами $I_{11}, I_{22}, \dots, I_{kk}$. В уравнениях учитываются падения напряжений на элементах контура, как от собственного контурного тока, так и от смежных контурных токов.
5. Решаем систему контурных уравнений, определяем неизвестные контурные токи $I_{11}, I_{22}, \dots, I_{kk}$.
6. Истинные токи ветвей определяем как алгебраические суммы контурных токов, протекающих в данной ветви.
7. При необходимости можно определить напряжения на отдельных элементах, мощности источников энергии и мощности приемников энергии.




1 пример

$$n = 6; \ m = 4; \ n_{UT} = 0; \ k = 6 - 4 - 0 + 1 = 3$$

$$\begin{cases} I_{11} \cdot (R_6 + R_3 + R_2) - I_{33} \cdot (R_3) + I_{22} \cdot (R_2) = 0; \\ I_{22} \cdot (R_2 + R_4) + I_{11} \cdot (R_2) = E; \\ I_{33} \cdot (R_3 + R_5) - I_{11} \cdot (R_3) = E. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_6 &= I_{11}; \quad I_4 = I_{22}; \quad I_5 = I_{33}; \\ I_2 &= I_{11} + I_{22}; \quad I_3 = I_{33} - I_{11}; \\ I_1 &= I_{22} + I_{33}. \end{aligned}$$

2 пример

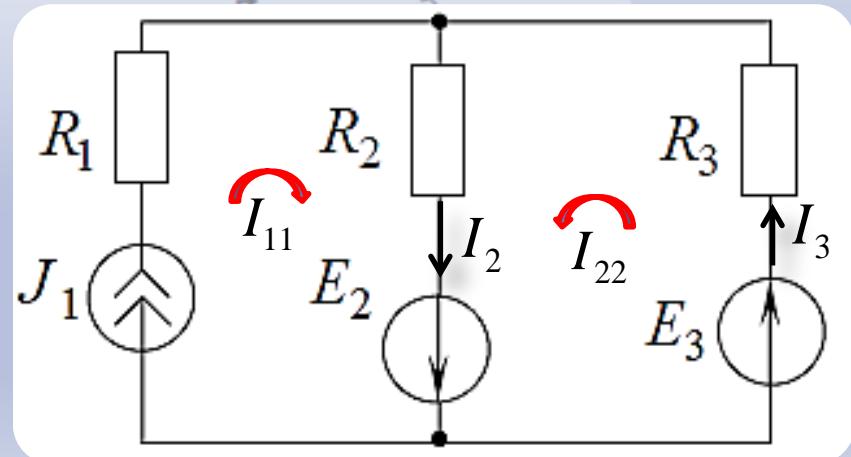

$$n = 3; \ m = 2; \ n_{UT} = 1; \ k = 3 - 2 - 1 + 1 = 1$$

$$\begin{cases} I_{11} = J_1; \\ I_{22} \cdot (R_2 + R_3) + I_{11} \cdot (R_2) = E_3 + E_2. \end{cases}$$


$$\begin{aligned} I_3 &= I_{22}; \\ I_2 &= I_{11} + I_{22} = J_1 + I_{22}. \end{aligned}$$

2. Метод узловых потенциалов

Этапы применения МУП:

1. Определяем количество узлов - m , ветвей - n .
2. Задаем произвольно условно-положительные направления истинных токов в каждой ветви. Обозначаем узлы.
3. Один узел схемы заземляем, т.е. определяем его как опорный. Принимаем его потенциал равным нулю.
4. Для остальных $(m-1)$ узлов записываем уравнения по первому закону Кирхгофа.
5. По закону Ома записываем n уравнений для всех токов через потенциалы узлов.
6. Уравнения, полученные в п.5 подставляем в уравнения п.4. Решаем полученную систему уравнений относительно потенциалов.
7. Истинные токи ветвей определяем через уравнения п.5. и п.4.
8. При необходимости можно определить напряжения на отдельных элементах, мощности источников энергии и мощности приемников энергии.

Пример применения МУП

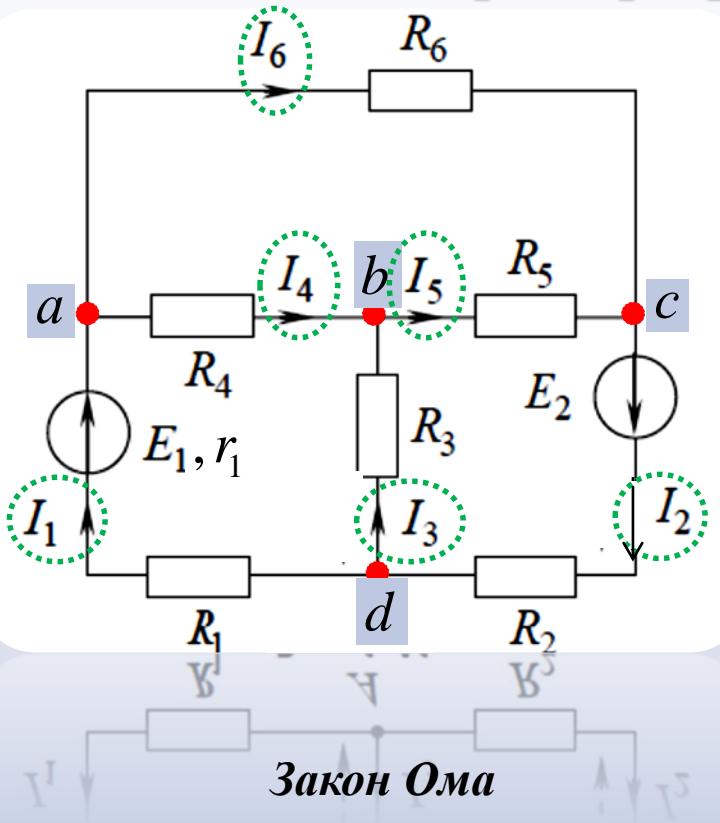

3 пример

$$n = 6; \quad m = 4;$$

$$\varphi_d = 0 \rightarrow \text{базис}$$

I закон Кирхгофа

$$\begin{cases} I_1 - I_4 - I_6 = 0, \\ I_3 + I_4 - I_5 = 0, \\ I_5 - I_2 + I_6 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1 = \frac{\varphi_d - \varphi_a + E_1}{R_1 + r_1}, \quad I_2 = \frac{\varphi_c - \varphi_d + E_2}{R_2}, \quad I_3 = \frac{\varphi_d - \varphi_b}{R_3}, \\ I_4 = \frac{\varphi_a - \varphi_b}{R_4}, \quad I_5 = \frac{\varphi_b - \varphi_c}{R_5}, \quad I_6 = \frac{\varphi_a - \varphi_c}{R_6}. \end{cases}$$

Пример применения МУП

$$\begin{cases} \frac{0 - \varphi_a + E_1}{R_1 + r_1} - \frac{\varphi_a - \varphi_b}{R_4} - \frac{\varphi_a - \varphi_c}{R_6} = 0, \\ \frac{0 - \varphi_b}{R_3} + \frac{\varphi_a - \varphi_b}{R_4} - \frac{\varphi_b - \varphi_c}{R_5} = 0, \\ \frac{\varphi_b - \varphi_c}{R_5} - \frac{\varphi_c - 0 + E_2}{R_2} + \frac{\varphi_a - \varphi_c}{R_6} = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\varphi_a \left(\frac{1}{R_1 + r_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) + \frac{\varphi_b}{R_4} + \frac{\varphi_c}{R_6} = -\frac{E_1}{R_1 + r_1}, \\ \frac{\varphi_a}{R_4} - \varphi_b \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) + \frac{\varphi_c}{R_5} = 0, \\ \frac{\varphi_a}{R_6} + \frac{\varphi_b}{R_5} - \varphi_c \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} \right) = \frac{E_2}{R_2}. \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \varphi_a = ? \\ \varphi_b = ? \\ \varphi_c = ? \end{array}$$

3. Метод двух узлов

Этапы применения МДУ:

1. Определяем количество узлов - m , ветвей - n .
2. Задаем произвольно условно-положительные направления истинных токов в каждой ветви. Обозначаем узлы.
3. Определяем напряжение между узлами a и b :


$$U_{ab} = \frac{\sum_j E_j g_j + \sum_i J_i}{\sum_n g_n},$$

где $g = \frac{1}{R}$ - проводимость ветви (g_j - проводимость ветвей, содержащих источники ЭДС E_j , а g_n - проводимости всех ветвей схемы).

При вычислении напряжения U_{ab} с положительным знаком записываются те слагаемые числителя, которые соответствуют источникам, направленным к узлу a .

4. По закону Ома определяем токи в ветвях.
5. При необходимости можно определить напряжения на отдельных элементах, мощности источников энергии и мощности приемников энергии.

Пример применения МДУ

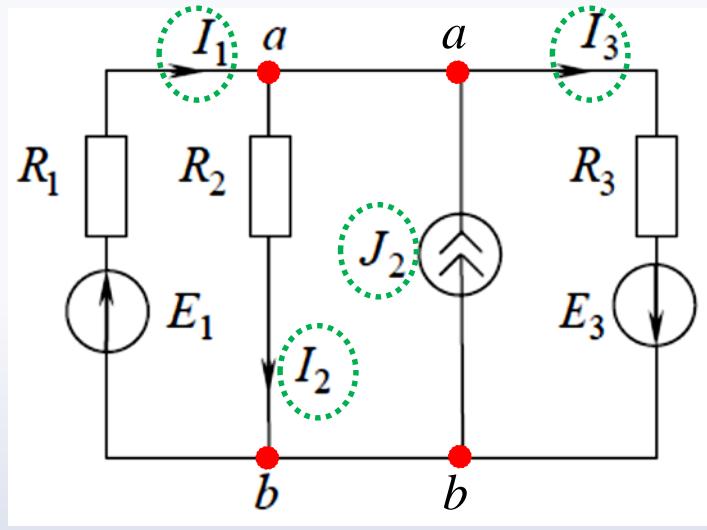

$$n = 4; \quad m = 2$$

$$g_1 = \frac{1}{R_1}; \quad g_2 = \frac{1}{R_2}; \quad g_3 = \frac{1}{R_3}$$

$$U_{ab} = \frac{E_1 \cdot g_1 - E_3 \cdot g_3 + J_2}{g_1 + g_2 + g_3}$$

$$I_1 = (E_1 - U_{ab})g_1$$

$$I_2 = U_{ab} \cdot g_2$$

$$I_3 = (E_3 + U_{ab})g_3$$

4. Метод наложения

Принцип (теорема) наложения гласит, что *ток в любой ветви сложной схемы, содержащей несколько источников, равен алгебраической сумме частичных токов (генерируемых только одним источником энергии), возникающих в этой ветви (на этом элементе) от независимого действия каждого источника в отдельности.*


Этапы применения МН:

1. Определяем количество узлов - m , ветвей - n , количество источников ЭДС n_E и количество источников тока n_J . Затем определяем общее количество источников энергии $n_{E,J} = n_E + n_J$.
2. Задаем произвольно условно-положительные направления истинных токов в каждой ветви. Нумеруем источники энергии.

3. Изображаем $n_{E,J}$ подсхем, в каждой из которых оставляем только один источник энергии, а вместо других источников энергии оставляем их внутренние сопротивления (у идеального источника ЭДС внутреннее сопротивление стремится к нулю – ничего не ставим, а у идеального источника тока внутреннее сопротивление стремится к бесконечности – ветвь не учитывается, разрыв в цепи).

4. В каждой подсхеме определяется частичный ток.
5. Ток ветви находится алгебраическим суммированием частичных токов подсхем. С плюсом записываются частичные токи, которые совпадают по направлению с искомым током ветви, и с минусом, если не совпадают.
6. При необходимости можно определить напряжения на отдельных элементах, мощности источников энергии и мощности приемников энергии.

Пример применения метода наложения

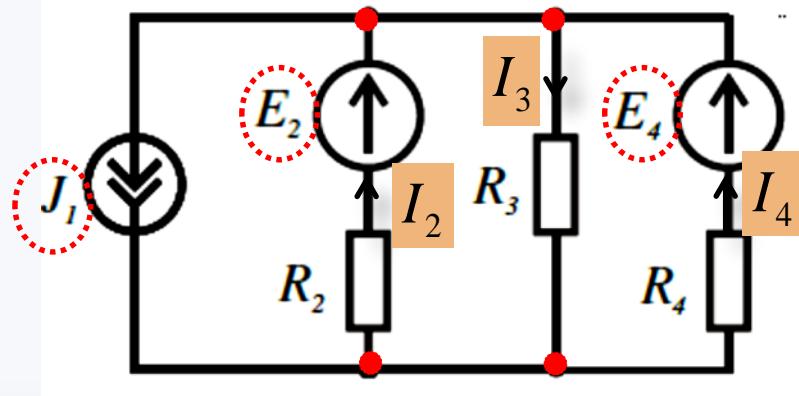


$$n = 4; \quad m = 2; \quad n_E = 2; \quad n_J = 1;$$



$$n_{E,J} = n_E + n_J = 3$$

I_2, I_3, I_4 – Истинные токи


Частичные токи от источников
энергии

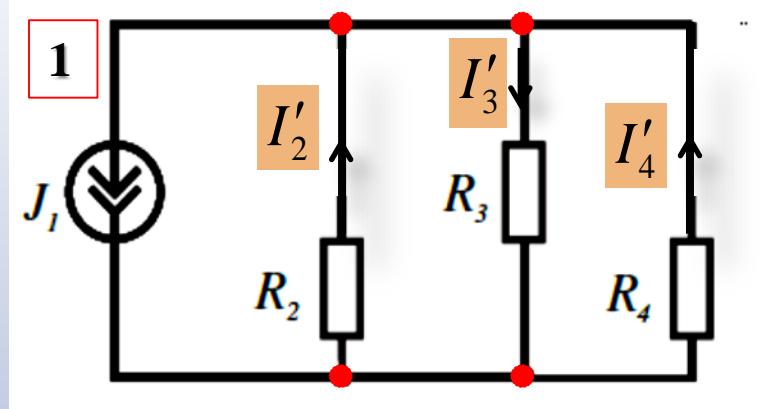
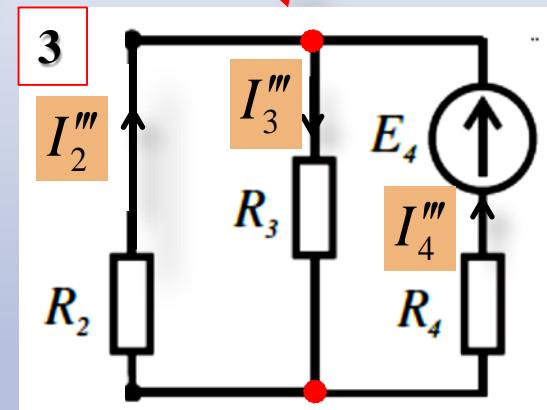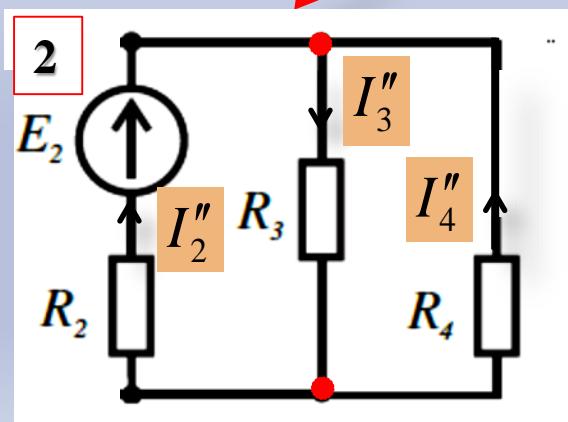
$$\{I'_2, I'_3, I'_4; \quad I''_2, I''_3, I''_4; \quad I'''_2, I'''_3, I'''_4\}$$



Пример применения метода наложения

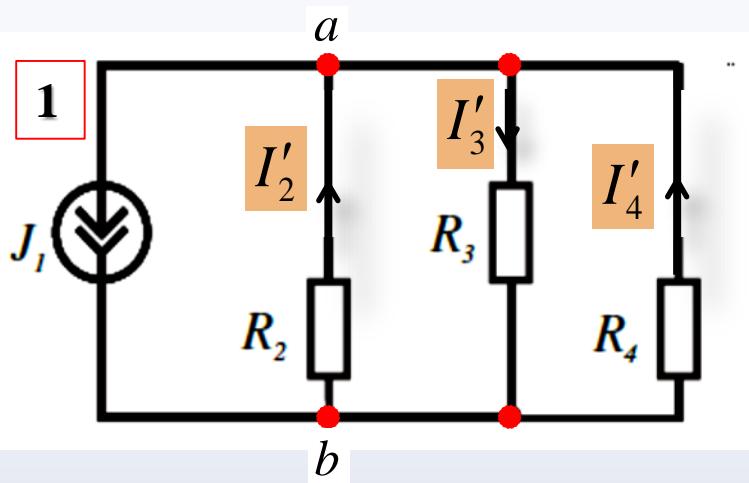


$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3};$$

$$R_{\text{экв}} = \frac{R_{23} \cdot R_4}{R_{23} + R_4}$$

$$I'_1 = J_1$$

$$U_{ab} = J_1 \cdot R_{\text{экв}}$$
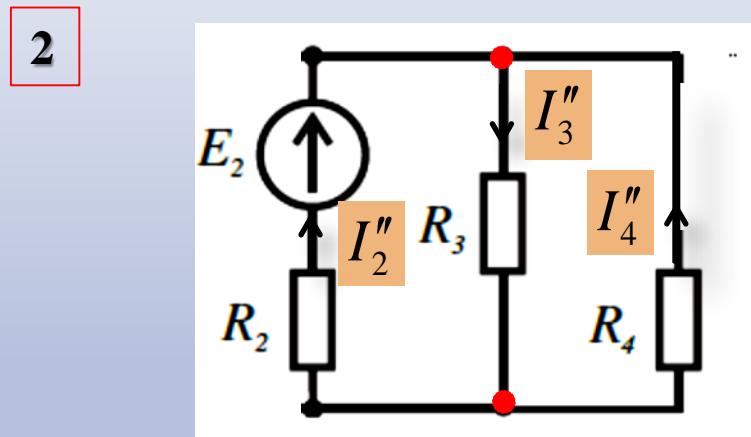
$$I'_2 = \frac{U_{ba}}{R_2}; I'_3 = \frac{-U_{ba}}{R_3}; I'_4 = \frac{U_{ba}}{R_4}$$



$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4};$$

$$R_{\text{экв}} = R_2 + R_{34}$$


$$I''_1 = 0$$

$$I''_2 = \frac{E_2}{R_{\text{экв}}};$$

$$I''_3 = \frac{E_2 - I''_2 \cdot R_2}{R_3};$$

$$I''_4 = I''_3 - I''_2$$

Пример применения метода наложения

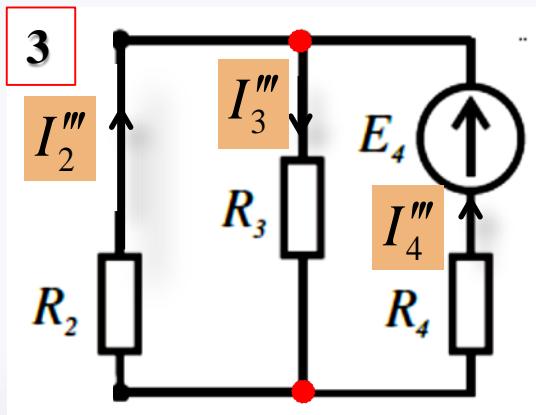

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3};$$

$$R_{\text{экв}} = R_{23} + R_4$$

$$I_4''' = \frac{E_4}{R_{\text{экв}}};$$

$$I_1''' = 0$$

$$I_3''' = \frac{E_4 - I_4''' \cdot R_4}{R_3};$$

$$I_2''' = I_3''' - I_4'''$$

Истинные токи

$$I_1 = I_1' + I_1'' + I_1'''$$

$$I_2 = I_2' + I_2'' + I_2''';$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' + I_3''';$$


$$I_4 = I_4' + I_4'' + I_4''''$$

5. Принцип компенсации

Принцип компенсации (ПК) необходим для упрощения расчетов в электрических цепях. Различают ПК напряжения (ПКН) и ПК тока (ПКТ).

ПКН гласит, что токи во всех ветвях электрической цепи не изменятся, если любой участок электрической цепи заменить источником ЭДС, величина которого равна напряжению на этом участке, а направление встречно этому напряжению.

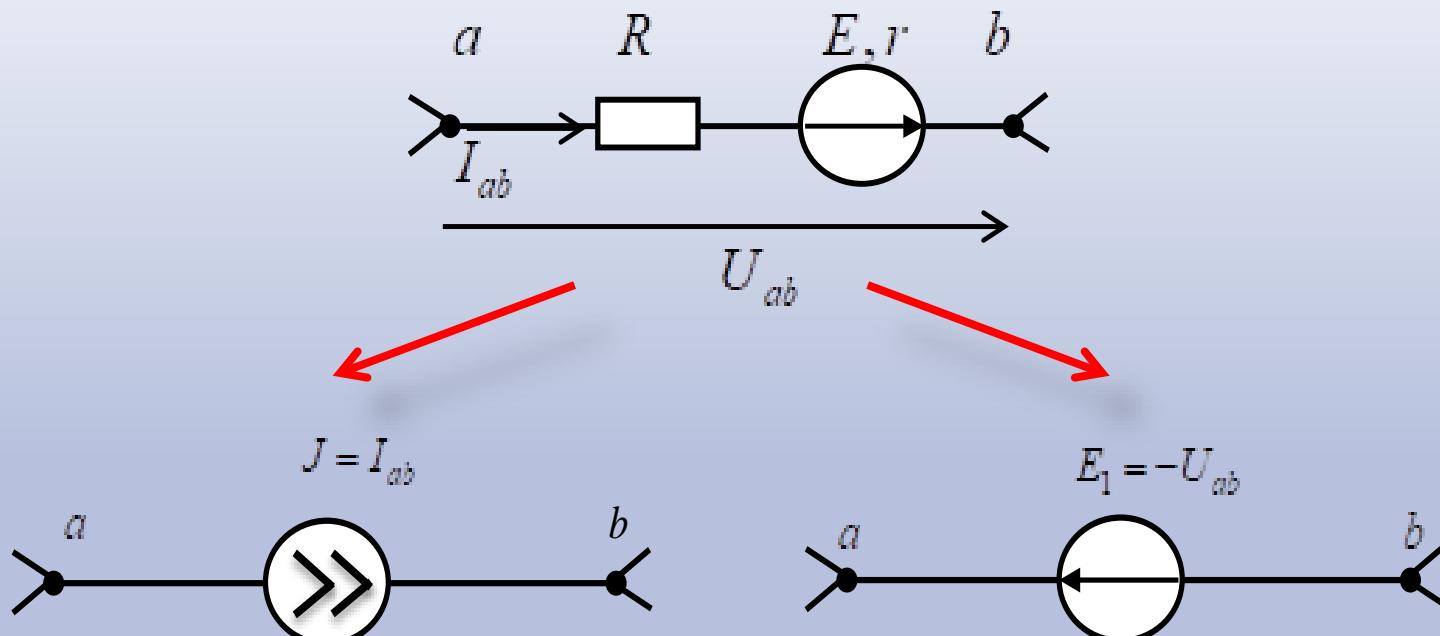
ПКТ гласит, что токи во всех ветвях электрической цепи не изменятся, если любую ветвь электрической цепи заменить источником тока, величина которого равна току, протекающему в ветви, и совпадает с её направлением.



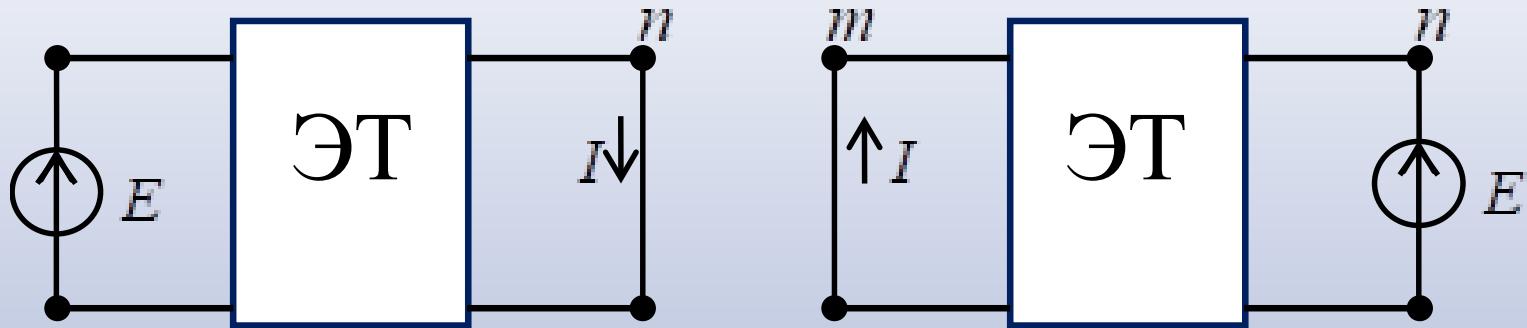6. Принцип взаимности

Принцип взаимности (ПВ) определяет связи между токами и напряжениями в двух ветвях пассивной цепи при действии в них источников различного характера.

ПВ гласит, что если источник ЭДС E , включенный в ветви m , вызывает в ветви n частичный ток I , то такой же источник ЭДС E , включенный в ветви n , вызывает в ветви m такой же частичный ток I .



7. Метод эквивалентного генератора

Теорема об эквивалентном генераторе гласит: по отношению к выводам выделенной ветви или отдельного элемента остальную часть сложной схемы можно заменить а) эквивалентным генератором напряжения с ЭДС $E_{\mathcal{E}}$, равной напряжению холостого хода на выводах выделенной ветви или элемента ($E_{\mathcal{E}}=U_{xx}$) и с внутренним сопротивлением R_0 , равным входному сопротивлению схемы со стороны выделенной ветви или элемента ($R_0 = R_{ex}$); б) эквивалентным генератором тока с $J_{\mathcal{E}}$, равным току короткого замыкания на выводах выделенной ветви или элемента ($J_{\mathcal{E}}=I_{kz}$), и с внутренней проводимостью G_0 , равной входной проводимости схемы со стороны выделенной ветви или элемента ($G_0 = G_{ex}$).

Этапы применения МЭГ:

1. Определяем количество узлов - m , ветвей - n .
2. Задаем произвольно условно-положительные направления истинных токов в каждой ветви. Обозначаем узлы.
3. Удаляем из сложной схемы выделенную ветвь, выполняем расчет оставшейся части сложной схемы любым методом и определяем напряжение холостого хода между точками подключения выделенной ветви.
4. Удаляем из сложной схемы выделенную ветвь, закорачиваем в схеме точки подключения выделенной ветви, выполняем расчет оставшейся части сложной схемы любым методом и определяем ток короткого замыкания в закороченном участке между точками подключения выделенной ветви.
5. Удаляем из схемы выделенную ветвь, в оставшейся части схемы удаляем все источники (источники ЭДС E закорачивают, а ветви с источниками тока J удаляют из схемы), методом преобразования выполняем свертку пассивной схемы относительно точек подключения выделенной ветви и таким образом определяем входное сопротивление.
6. Составляем одну из эквивалентных схем замещения с генератором напряжения или с генератором тока.
7. Выполняем расчет эквивалентной схемы и находим искомый ток (используя закон Ома или метод двух узлов).