



### Лекция 11

## **Тема Лекции: Тиристоры**

к.ф.-м.н., PhD, ассоциированный профессор Тулегенова Аида Тулегенкызы

### Цель лекции:

Изучить устройство, физические принципы работы и характеристики тиристоров, рассмотреть разновидности тиристорных приборов, особенности их коммутационных свойств и области применения в импульсной, силовой и регулируемой электронике.

- Основные вопросы:

  1. Понятие и назначение тиристора (тринистора).

  2. Конструкция и p-n-p-n структура тиристора.

  3. Принцип действия и физические процессы при включении и выключении.

  4. Вольтамперная характеристика тиристора и её сосновные участки.

  5. Эквивалентная транзисторная оскам тиристора и условие включения.

  6. Режимы работы тиристора: запертое, переходное и проводящее состояния.


  7. Основные параметры: ток удержания, ток срабатывания, напряжение включения.

  8. Типы тиристоров (SCR, триак, диак, оптотиристор) и их особенности

Тиристор — это полупроводниковый прибор с тремя и более *p-n* переходами, вольт-амперная характеристика которого имеет участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением и который используется для переключения.

Тиристор представляет собой четырехслойный  $p_1$ - $n_1$ - $p_2$ - $n_2$  прибор, содержащий три последовательно соединенных p-n перехода ( $\Pi_1$ ,  $\Pi_2$  и  $\Pi_3$ ). Обе внешние области называют эмиттерами ( $\mathcal{G}_1$ ,  $\mathcal{G}_2$ ), а внутренние области — базами ( $\mathcal{G}_1$ ,  $\mathcal{G}_2$ ) тиристора. Переходы  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$  называются эмиттерными, переход  $\Pi_3$  — коллекторный переход.

### Схема диодного тиристора

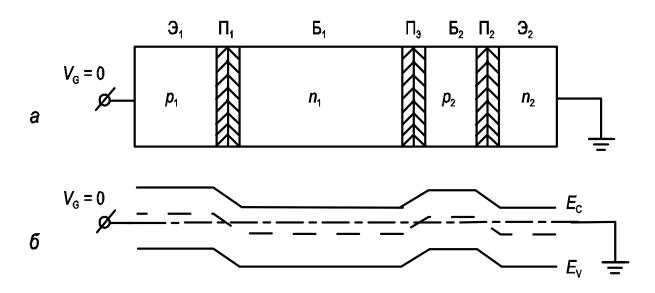

a) структура диодного тиристора;  $\delta$ ) зонная диаграмма

Прибор без управляющих электродов работает как двухполюсник и называется *диодным тиристором* (*динистором*). Прибор с управляющим электродом является трехполюсником и называется *триодным тиристором* 


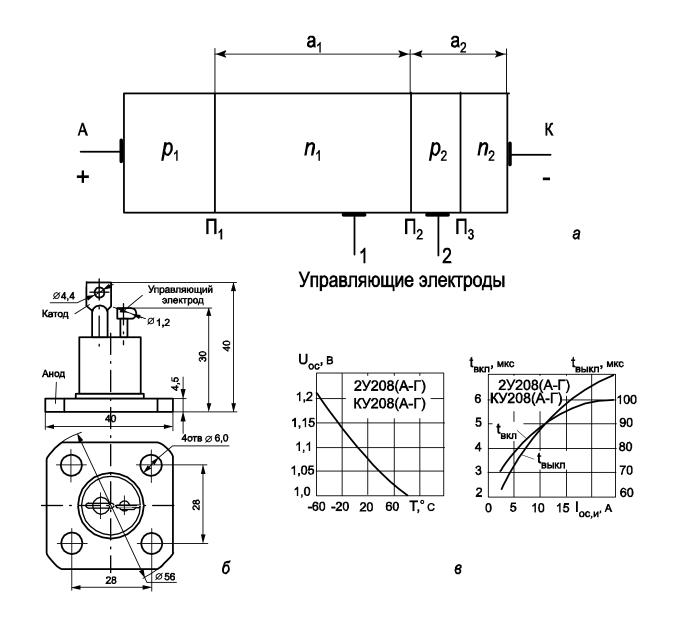


Схема (a) приборная реализация (б) и характеристики (в) триодного тиристора

При создании тиристора в качестве исходного материала выбирается подложка *n*- или *p*-типа. Типичный профиль легирующей примеси в диффузионно-сплавном приборе показан на рисунке.

В качестве исходного материала выбрана подложка n-типа. Диффузией с обеих сторон подложки одновременно создают слои  $p_1$  и  $p_2$ . На заключительной стадии путем сплавления (или диффузии) с одной стороны подложки создают слой  $n_2$ . Структура полученного тиристора имеет вид  $p_1^+$ - $n_1$ - $p_2$ - $n_2^+$ .
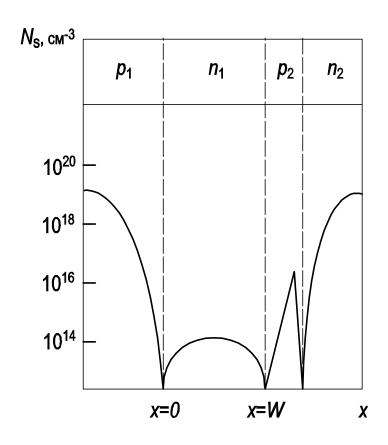
## Профиль концентрации легирующей примеси $(N_s)$ в эмиттерах и базах тиристора




# Вольт-амперная характеристика тиристора

При достижении *напряжения*  $V_G$ , называемого напряжением *включения*  $U_{\rm вкл}$ , или *тока* J, называемого *током включения*  $J_{\rm вкл}$ ,


ВАХ тиристора переходит на участок между точками 3 и 4, соответствующий открытому состоянию (низкое сопротивление).

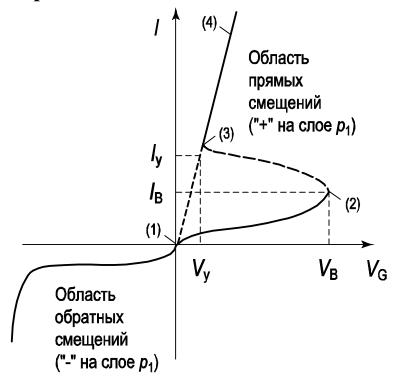Между точками 2 и 3 находится переходный участок характеристики с отрицательным дифференциальным сопротивлением, не наблюдаемый на статических ВАХ тиристора


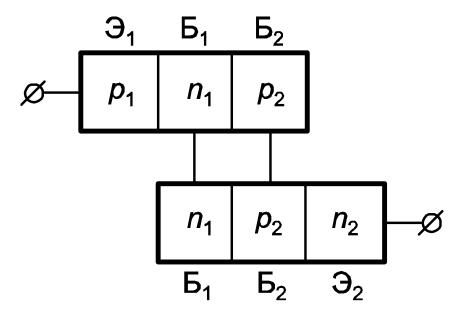
### Феноменологическое описание ВАХ динистора

Для объяснения BAX динистора используют двухтранзисторную модель. Из рисунка следует, что тиристор можно рассматривать как соединение p-n-p транзистора c n-p-n транзистором, причем коллектор каждого из них соединен c базой другого. Центральный переход действует как коллектор дырок, инжектируемых переходом  $\Pi_1$ , и как коллектор электронов, инжектируемых переходом  $\Pi_2$ .



Двухтранзисторная модель диодного тиристора

Вопросы для контроля изучаемого материала:

1. Что называется тиристором и какова его структура?

2. Чем тиристор отличается от диода и транзистора?

3. Как работает тиристор в запертом и открытом состоянии?

4. Объясните условие включения  $\alpha 1 + \alpha 2 = 1$ 

5. Какие параметры определяют вольтамперную характеристику тиристора?

6. Что называют током удержания и током срабатывания?

7. Какие существуют типы тиристоров и чем они различаются?

8. Где применяются тиристоры в современной электронике?

- **Список литературных источников:** 1. Соколов В. И. Физика и технология полупроводников. М.: МИФИ, 2018.
- 2. Трифонов Е. Н. Электронные процессы в твёрдых телах. М.: Наука, 2015.

3. Millman, J., Halkias, C. Electronic Devices and Circuits. — McGraw-Hill, 2010.

4. Streetman, B. G., Banerjee, S. Solid State Electronic Devices. — Prentice Hall, 2016